



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

T566 –SISTEMAS DIGITAIS AVANÇADOS


Aula 6 - Circuitos combinacionais e seqüenciais

Prof. Danilo Reis



Somadores

 Também chamado: full-adder. O somador completo tem 3 bits de entrada a_n e b_n , utilizados pelos dados, e c_n , utilizado como bit de entrada do vai-um da coluna imediatamente à direita. O circuito produz dois bits de saída, a soma s_n e o vai-um de saída c_{n+1} .



a_n	b_n	c_n	s_n	c_{n+1}
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1



Somadores

■ Na forma SDP:

$$\circ s_n = a'_n \cdot b_n \cdot c'_n + a_n \cdot b'_n \cdot c'_n + a'_n \cdot b'_n \cdot c_n + a_n \cdot b_n \cdot c_n$$

■ Simplificando:

$$\circ s_n = (a'_n \cdot b_n + a_n \cdot b'_n) \cdot c'_n + (a'_n \cdot b'_n + a_n \cdot b_n) \cdot c_n$$

$$\circ = \underbrace{(a_n \oplus b_n)}_x \cdot c'_n + \underbrace{(a_n \oplus b_n)'}_{x'} \cdot c_n$$

$$s_n = (a_n \oplus b_n \oplus c_n)$$

$$\begin{cases} x \oplus y = x' \cdot y + x \cdot y' \\ (x \oplus y)' = x \cdot y + x' \cdot y' \end{cases}$$




Somadores

■ Da mesma forma para c_{n+1}


- $c_{n+1} = a_n \cdot b_n \cdot c'_n + a'_n \cdot b_n \cdot c_n + a_n \cdot b'_n \cdot c_n + a'_n \cdot b'_n \cdot c_n$
- $= a_n \cdot b_n \cdot (c'_n + c_n) + (a'_n \cdot b_n + a_n \cdot b'_n) \cdot c_n$
- $= a_n \cdot b_n + (a_n \oplus b_n) \cdot c_n$
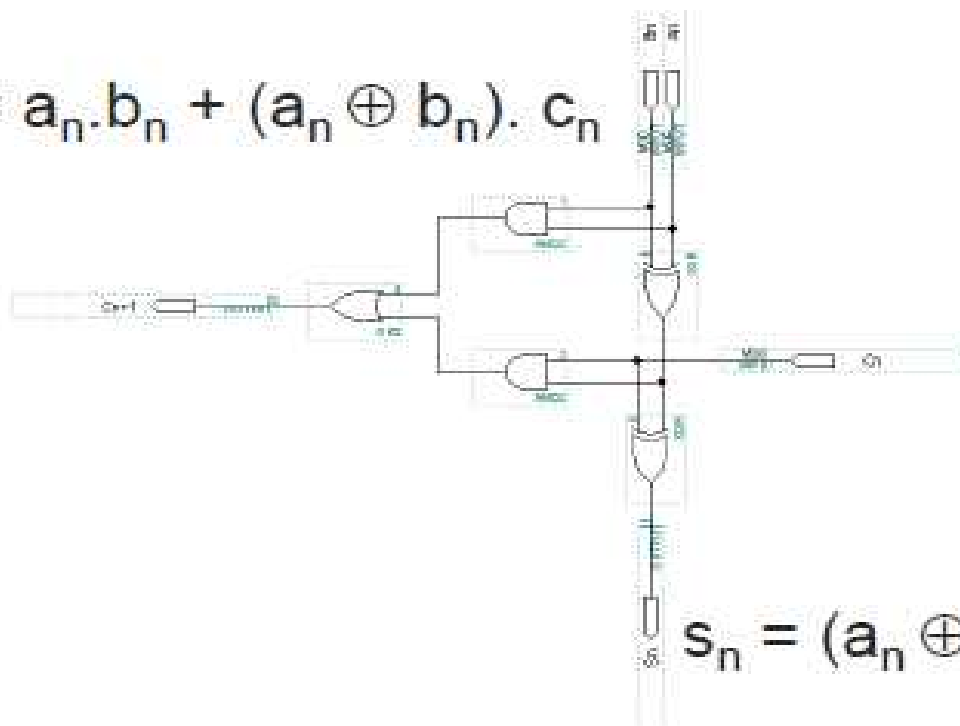
$$c_{n+1} = a_n \cdot b_n + (a_n \oplus b_n) \cdot c_n$$





Somadores

 



Subtratores

Módulo somador com números negativos expressos em complemento de 2.

Complemento 2 = complemento 1 + 1

1	0	1	1	0	1	Número binário original
↓	↓	↓	↓	↓	↓	
0	1	0	0	1	0	Complemento de 1

1	0	1	1	0	1	(binário $(45)_{10}$)
0	1	0	0	1	0	(complemento de 1)
					1	(adiciona-se 1)
<hr/>						
0	1	0	0	1	1	(Complemento de 2)



Subtratores

Representa-se o número negativo com 1 bit de sinal

0 - Número positivo

1 - Número negativo





Multiplicadores

A multiplicação binária é definida pelas seguintes regras:


$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

A	B	(AxB)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Analizando as regras acima, podemos perceber que a operação de multiplicação é o mesmo que a operação AND.



Multiplicadores

		a_1	a_0	
	x	b_1	b_0	
		$a_1 b_0$	$a_0 b_0$	
		$a_0 b_1$		
p_3	p_2	p_1	p_0	

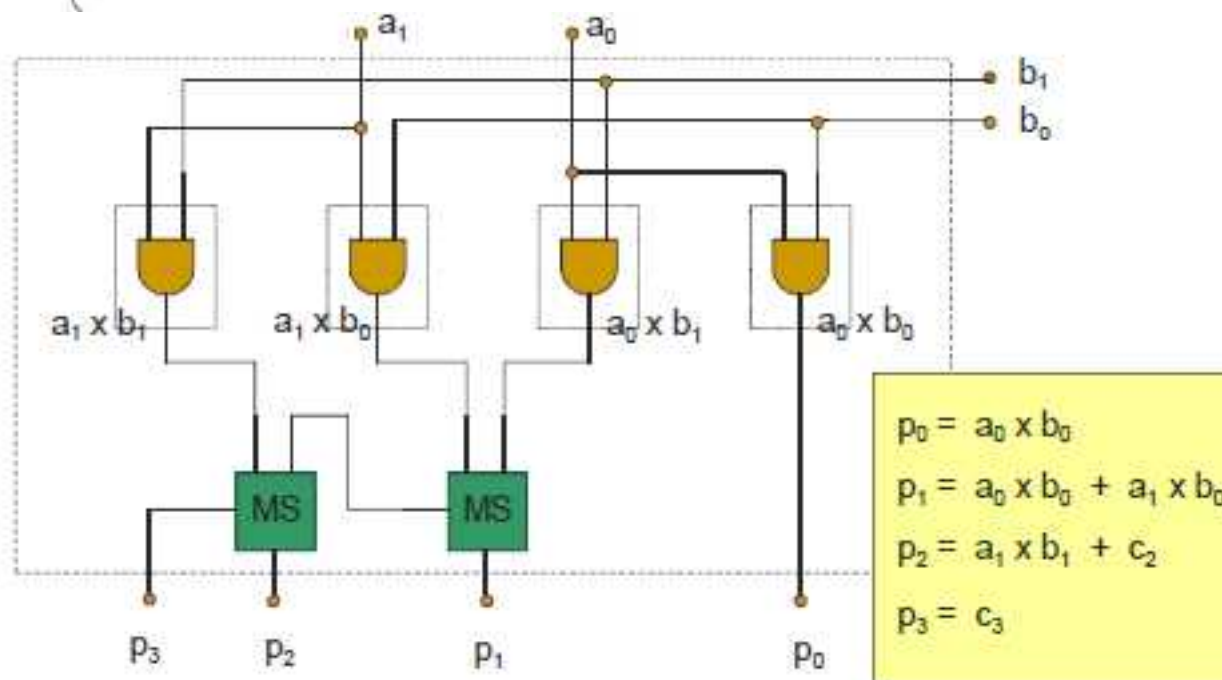
$$\begin{cases} p_0 = a_0 \times b_0 \\ p_1 = a_0 \times b_1 + a_1 \times b_0 \\ p_2 = a_1 \times b_1 + c_2 \\ p_3 = c_3 \end{cases}$$






Latches e Flip-Flops

✓ Latch RS

 

S	R	Q
0	0	Mantém Q
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q} (não usado)

Diagrama de tempo do latch RS

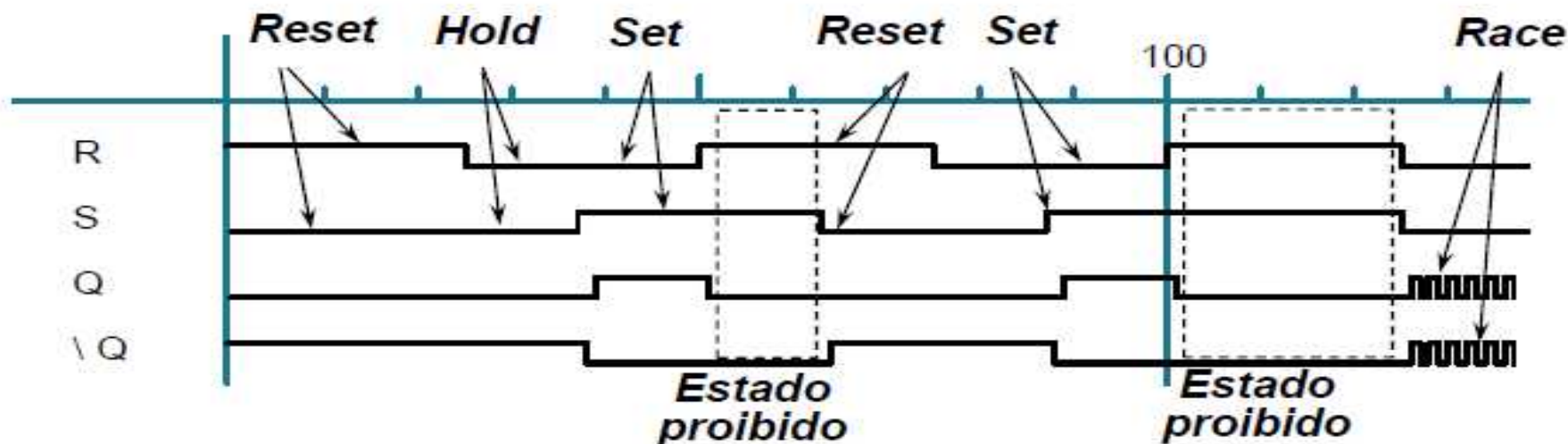



☑ *Latch RS - sensível a nível*

☑ Latches sensíveis a nível mostram continuamente suas entradas enquanto são habilitados ($\text{enb} = 0$)


 



Diagrama de tempo

 



Latches

■ Clear e Preset

 

Clear (Reset)	Preset (Set)	Q	Q'
0	0	normal	normal
1	0	0	1
0	1	1	0
1	1	Não usado	Não usado

← *com clock = '0'

← *com clock = '0'




✓ Latch JK

Como eliminar o estado proibido dos Latches tipo RS?

Usar uma re-alimentação para garantir que R e S nunca são “1”.

Est. Pres. Pró. Estado

$J(T)$	$K(t)$	$Q(t)$	$Q(t+\Delta)$	
0	0	0	0	HOLD
0	0	1	1	
0	1	0	0	RESET
0	1	1	0	
1	0	0	1	SET
1	0	1	1	
1	1	0	1	TOGGLE
1	1	1	0	

 


Equação de próximo estado

$$Q+ = Q \bar{K} + \bar{Q} J$$

Quando J e K são iguais a “1” a saída é invertida (Toggle)



✓ *Flip-Flop mestre-Escravo*

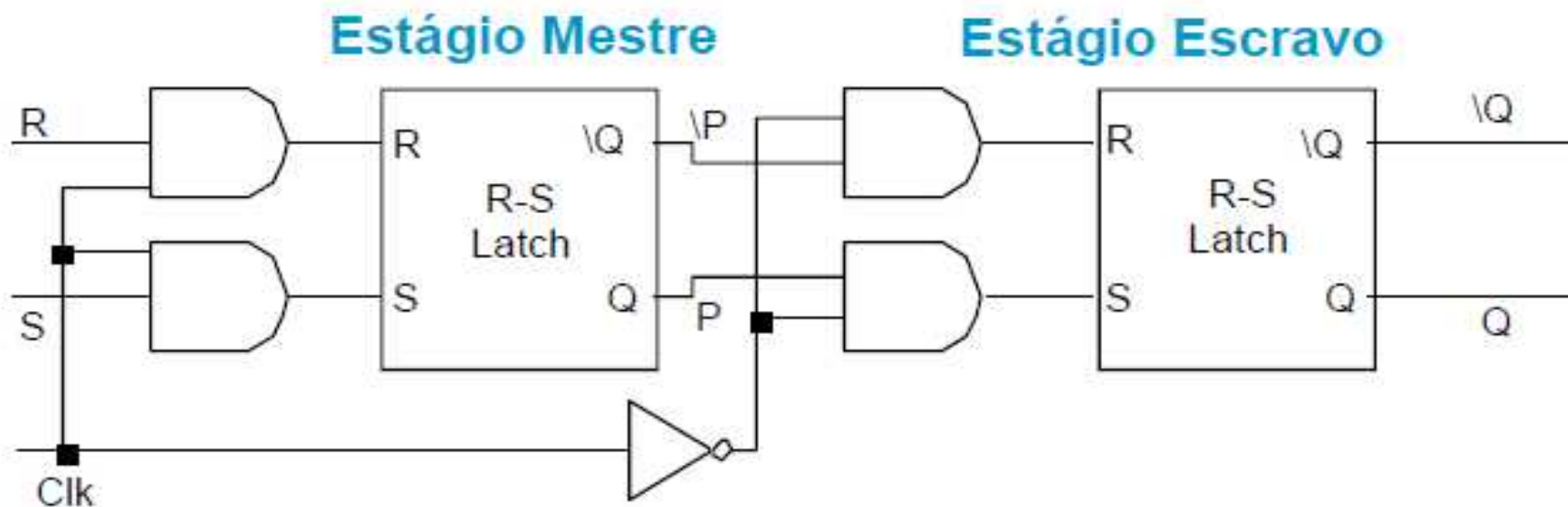

✓ **Entrada disponível no latch Mestre enquanto o relógio está alto.**


✓ **Observe que o estágio Escravo está bloqueado (relógio está baixo).**

✓ **Saída disponível do latch Escravo quando o relógio for para nível lógico baixo. Relógio liberado para o estágio escravo.**

✓ **Observe que o estágio Mestre está bloqueado (relógio está baixo).**



Flip-Flops

 



Flip-Flops Tipo D

■ Características

- Flip-Flop tipo D construído a partir de um Flip-Flop tipo RS
- A saída recebe a entrada
- Equação de próximo estado:

Estado presente Próximo estado



	Q	Q ⁺
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	0

D	Q	Q ⁺
0	0	1
1	0	X

$$S=D$$

D	Q	Q ⁺
0	X	0
1	1	0

$$R=\overline{D}$$

  


D	Q	Q ⁺
0	0	1
1	0	1

$Q^+ = D$

Equação de próximo estado


$$Q^+ = D(t)$$

 Flip-Flop D implementado a partir de Flip-Flop tipo RS






Shift Register

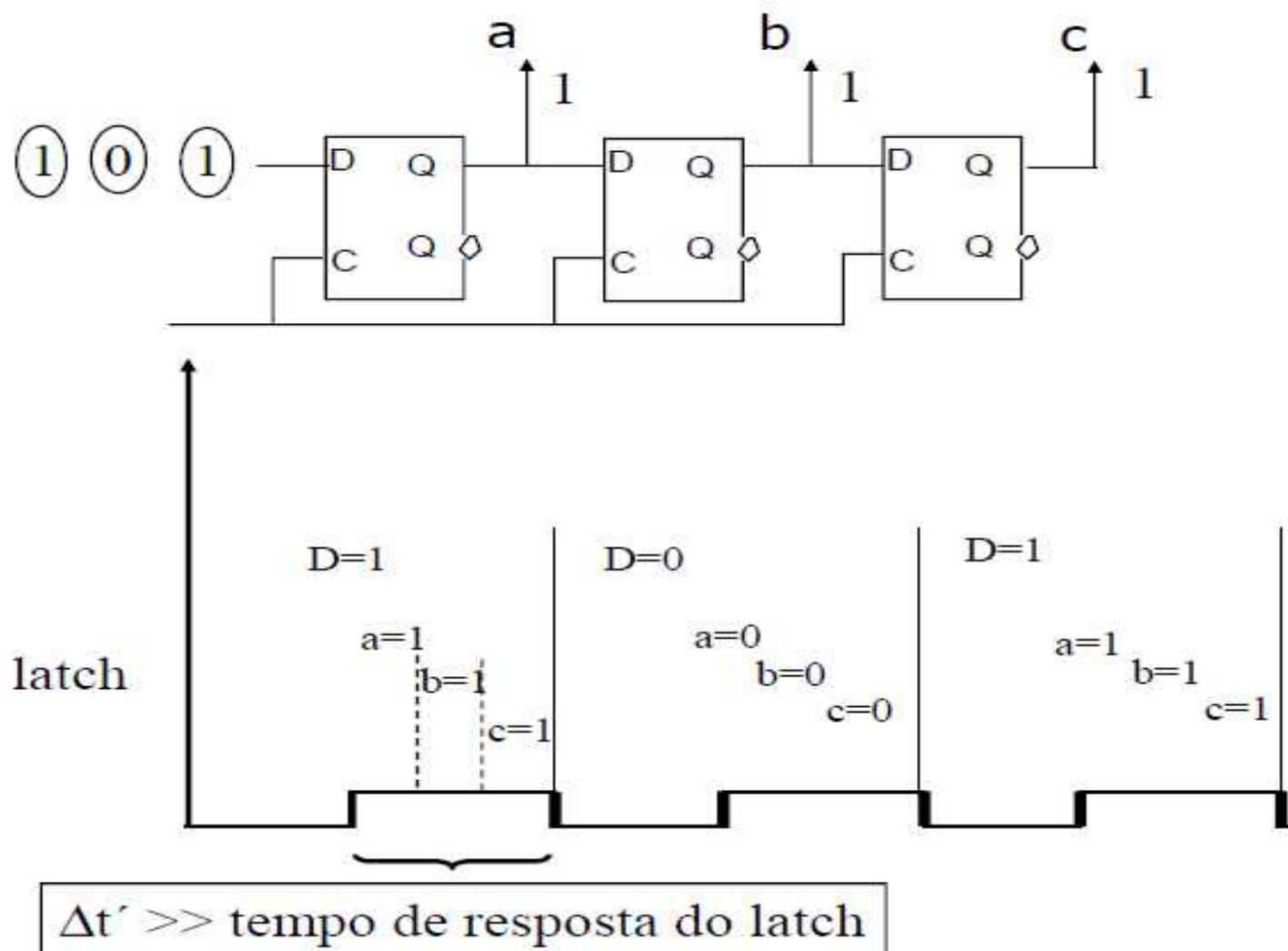




Registradores

 Um registrador é um elemento lógico utilizado para armazenar uma palavra binária de n-bits.



Célula individual

 



Registrador de 4 bits



Registradores Deslocamento


Um registrador de deslocamento é projetado para mover bits para as células vizinhas, enquanto houver pulsos de clock.

  Como todas as células são controladas pelo mesmo sinal de clock f , todas elas são carregadas ao mesmo tempo





Conversor Série-Paralelo

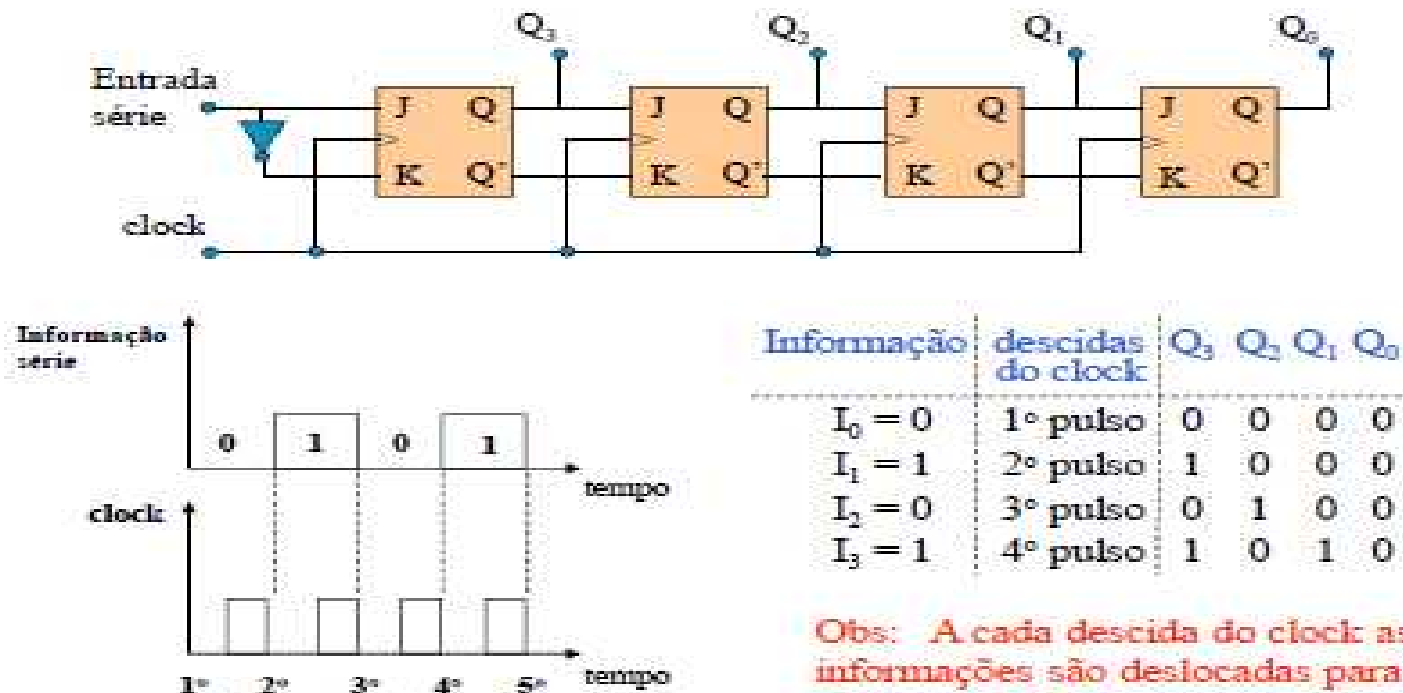


Obs: A cada descida do clock as informações são deslocadas para o próximo flip-flop



Conversor Paralelo-Série

 
- Podemos realizar o processo inverso, ou seja, entrar com uma palavra com n bits e “retirar” bit a bit com pulsos de clock.
- Para isto utilizamos as funções Preset e Clear dos flipflops JK mestre-escravo. O circuito utilizado está mostrado abaixo:





Contadores

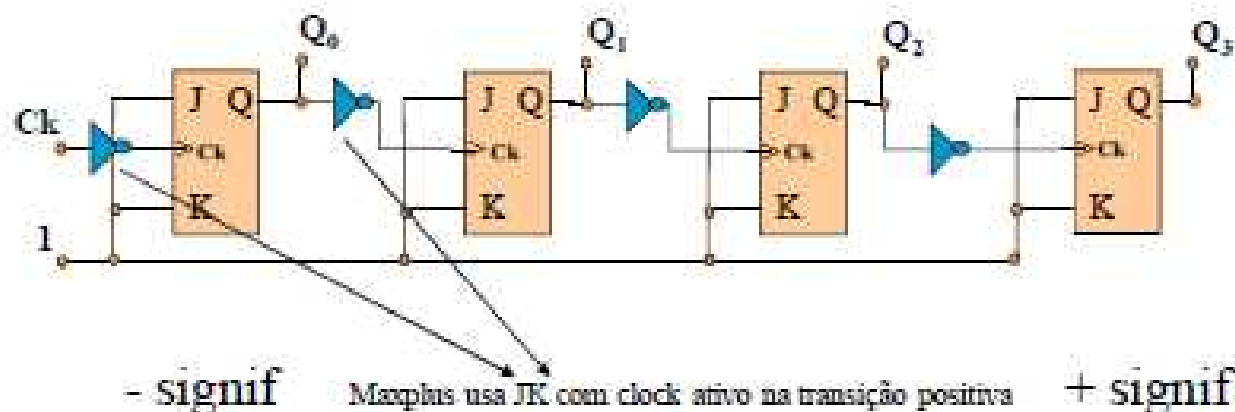
São circuitos digitais que variam seus estados, sob comando de um clock, de acordo com uma sequência determinada. São utilizadas para: contagem, geração de palavras, divisão de frequência, medição de frequência e tempo, geração de formas de onda conversão de analógico para digital





Contadores


Contadores de Pulsos

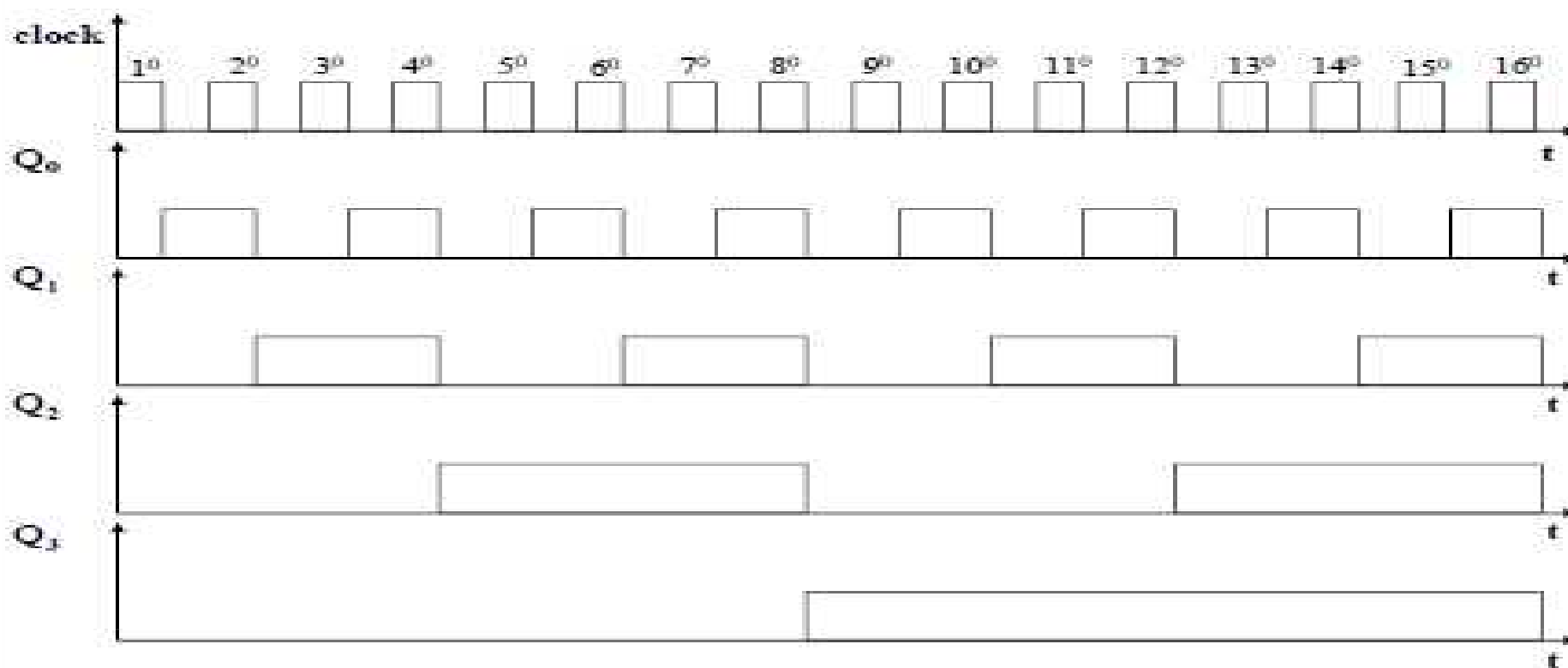



Contadores base 10

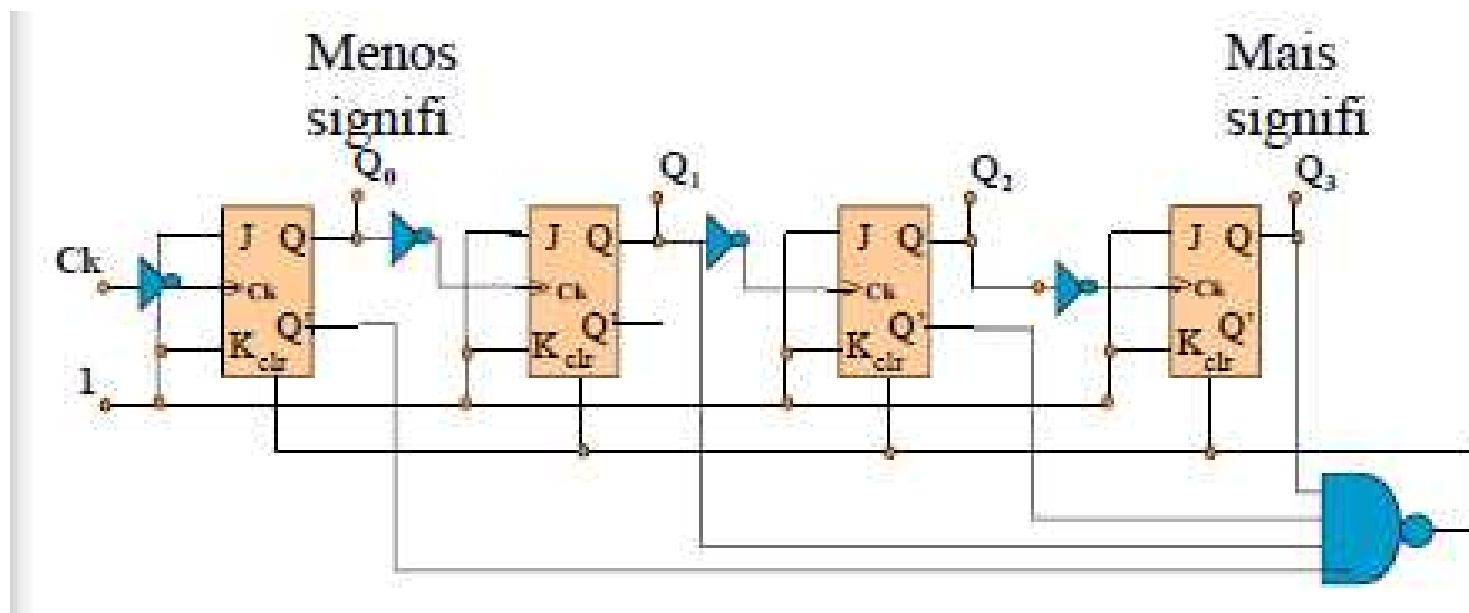Note que o contador de década pode ser generalizado para contar até qualquer valor de n . Basta que façamos o circuito de realimentação do clear ficar ativo para o novo limite de contagem.





Referências

- http://pt.wikipedia.org/wiki/George_Boole
- http://www.cin.ufpe.br/~agsf/Sistemas_Digitais.htm