



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ  
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  
ENSINANDO E APRENDENDO

## **T566 –SISTEMAS DIGITAIS AVANÇADOS**

---

# Aula 14- Verilog Avançado

Prof. Danilo Reis



## Simulação vs. Síntese

### Simulação

- Código é executado do jeito exato que foi escrito
- Usuário tem a flexibilidade de escrever no modelo comportamental.

### Síntese

- Código é interpretado & hardware é criado
  - Conhecimentos da arquitetura do PLD é importante
- Ferramenta de síntese requer correta codificação para gerar a lógica correta
  - Subconjunto da linguagem Verilog é suportado
  - Estilo de codificação é importante para criar lógicas eficientes e rápidas
- Inicialização controlada pelo dispositivo
  - Implementação Lógica pode ser ajustada para suportar inicialização

Pre- & post-synthesis logic devem operar do mesmo modo



## Escrevendo Sintetizável Verilog

- Construções Verilog Sintetizável
- Sensitivity lists
- Blocking vs. non-blocking
- Latches vs. registers
- Estruturas **if-else**
- Instruções **case**
- Usando **functions** e **tasks**
- loops combinacionais
- Gated clocks



## Some Synthesizable Verilog Constructs

- Module
  - Ports
  - Parameter
  - Net data types
    - wire, tri
    - tri0, tri1
    - wor, wand, trior, triand
    - supply0, supply1
  - Variable (register) data types
    - reg, integer
  - Assign (continuous)
  - Always & initial blocks
  - Gates
    - and, nand, nor, or xor, xnor
    - buf, not, bufif0, bufif1, notif0, notif1
  - UDPs
  - Blocking (=) & non-blocking (<=)
  - Sequential blocks (begin/end)
  - Tasks & functions
  - Bit & part select
  - Behavioral constructs
    - If-else statements
    - Case statements
    - Loop statements (with restrictions)
  - Disable
  - Module instantiation
  - Readmemb & readmemh system tasks
  - Compiler directives
    - `define, `undef, `ifdef, `else, `endif
    - `include
    - `unconnected\_drive, `nounconnected\_drive
    - `resetall
- *Synthesis tools may place certain restrictions on supported constructs*
  - *See the online help in Quartus II (or your target synthesis tool) for a complete list*
    - *The Quartus II software supports many constructs not supported by other synthesis tools*



## Algumas construções Verilog Não Sintetizáveis

- Net data type
  - trireg
- Variable data types
  - Real, time
- Gates
  - rtran, tran, tranif0, tranif1 rtranif0, rtranif1
- Switches
  - cmos, nmos, rcmos, rnmos, pmos, rpmos
- Pullup & pulldown
- Strengths\*
- Assign (procedural continuous) & deassign
- Force & release
- Delay controls\*
- Event (intra-procedural)
- Named event
- Fork & join
- Specify blocks\*
- `timescale\*
- Most system tasks
  - Display systems tasks\*

– *These are some of the constructs not supported by Quartus II synthesis*  
– *\* = Ignored for synthesis*  
– *See the online help in Quartus II (or your target synthesis tool) for a complete list*

### See:

- [http://eesun.free.fr/DOC/VERILOG/verilog\\_manual1.html#14.1](http://eesun.free.fr/DOC/VERILOG/verilog_manual1.html#14.1)
- <http://www.asic-world.com/verilog/synthesis2.html>
- Quartus II HELP




## Dois Tipos de processos RTL
 
### Processo Combinacional

- Sensível a todas entradas da lógica combinacional


```
always @ (a, b, sel)  
always @ *
```


 
### Processo gatilhado a Clock

- Sensível ao clock e/ou sinais de controle

```
always @(posedge clk, negedge clr_n)
```







## Sensitivity Lists

Sensitivity list incompleta no bloco **always** pode resultar em diferentes simulações RTL e gate-level

- Síntese assume sensitivity list completa
- Deve-se incluir todas entradas ao bloco(ou use @\* shortcut)

```
always @ (a, b)  
y = a & b & c;
```

**Incorrect Way** – the simulated behavior is not that of the synthesized 3-input AND gate

```
always @*  
y = a & b & c;
```

**Correct way for the intended AND logic !**



## Blocking vs. Non-Blocking Recommendations

### **Blocking**

- Use atribuições blocking em procedimentos combinacionais
- Atribuições Blocking são fáceis de ler
- Atribuições Blocking utilizam menos memórias & simulam mais rápido
  - Não agendam atualização de sinais

### **Non-blocking**

- Use atribuições non-blocking para procedimentos gatilhados ao clocked






## Exemplo de processo gatilhado ao clock

Blocking (=)

Nonblocking (<=)

```
always @(posedge clk)
begin
    a = in;
    b = a;
    out = b;
end
```


Synthesized Result:

 

Incorrect Pipeline Implementation

```
always @ (posedge clk)
begin
    a <= in;
    b <= a;
    out <= b;
end
```

Synthesized Result:

 

Correct Pipeline Implementation!



## Latches vs. Registers

Dispositivos Altera tem registradores nos elementos lógicos;  
Latches implementados com lógica combinacional & pode tornar a análise de tempo mais complicada

- Look-up table (LUT) devices usam LUTs com loop combinacional
- Product-term devices usam mais product-terms

Recomendações

- Projete com registradores (RTL)
- Cuidado com latches inferidos

**Latches são inferidos na lógica combinacional de saída quando existem saídas não especificadas para o conjunto das condições de entrada**

Leva a simulation/synthesis não serem as mesmas



## if-else Structure

Estruturas **if-else** implica em priorização e dependência

- Nth clausula implica que todas N-1 prévias clausulas são falsas
  - Cuidado com lógica aninhada ou “ballooning” logic

Logical Equation

$$(<cond1> \cdot A) + (<cond1>' \cdot <cond2> \cdot B) + (<cond1>' \cdot <cond2>' \cdot <cond3> \cdot C) + \dots$$

Considere reestruturar as instruções **if** de forma plana como um multiplexador e reduz a lógica





## Quando escrever estruturas **if-else**

Cobrir todos os casos

- Casos não tratados resultam em latches

Atribui valores antes de ler objetos data type

- Ler objetos data type sem atribui-los resulta em latches

Por eficiência, considere

- Use don't cares (X) para a clausula else final (evitando desnecessária condição default)

Ferramenta de Síntese tem liberdade de codificar don't care com a máxima otimização.

- Atribuindo valores e explicitando as coberturas diferentes do valor inicial.



## Priorização & Dependencia (if-else)

**else** aninhados implica priorização e dependência na lógica

```
reg [4:0] state;
parameter s0 = 5'h0, s1 = 5'h11, s2 = 5'h12, s3 = 5'h14, s4 = 5'h18;
always @ (posedge clk, negedge reset_n) begin
    if (reset_n == 0) state <= s0;
    else begin
        if (state == s0) begin
            if (in == 1) state <= s1; else state <= s0;
        end
        else if (state == s1) state <= s2;
        else if (state == s2) state <= s3;
        else if (state == s3) state <= s4;
        else if (state == s4) begin
            if (in == 1) state <= s1; else state <= s0;
        end
    end
end
end
```





## Priorização & Removendo Dependencia (if-else)

Instruções **if** Individuais quando a lógica é exclusiva pode ser mais eficiente.

```
reg [4:0] state;
parameter s0 = 5'h0, s1 = 5'h11, s2 = 5'h12, s3 = 5'h14, s4 = 5'h18;
always @ (posedge clk, negedge reset_n) begin
    if (reset_n == 0) state <= s0;
    else begin
        if (state == s0) begin
            if (in == 1) state <= s1; else state <= s0;
        end
        if (state == s1) state <= s2;
        if (state == s2) state <= s3;
        if (state == s3) state <= s4;
        if (state == s4) begin
            if (in == 1) state <= s1; else state <= s0;
        end
    end
end
end
```





 
## Latches indesejados

Processos combinacionais que não cobrem todas as possibilidades nas condições de entrada geram latches

```
always @ *  
begin  
    if (sel == 3'b001)  
        out = a;  
    else if (sel == 3'b010)  
        out = b;  
    else if (sel == 3'b100)  
        out = c;  
end
```






## Removendo Latches indesejados

Feche todas estruturas **if-else**

- Se possível atribua “don't care's” para clausula **else** para melhorar a otimização da lógica
 
```
always @ *  
begin  
    if (sel == 3'b001)  
        out = a;  
    else if (sel == 3'b010)  
        out = b;  
    else if (sel == 3'b100)  
        out = c;  
end
```






## Latches indesejados com if=else mutuamente exclusivos

Cuidado com a construção de dependências desnecessárias

- Por exemplo as saídas x, y, z são mutuamente exclusivas, cláusulas **if-else** serem dependentes de todos os teste criam latches
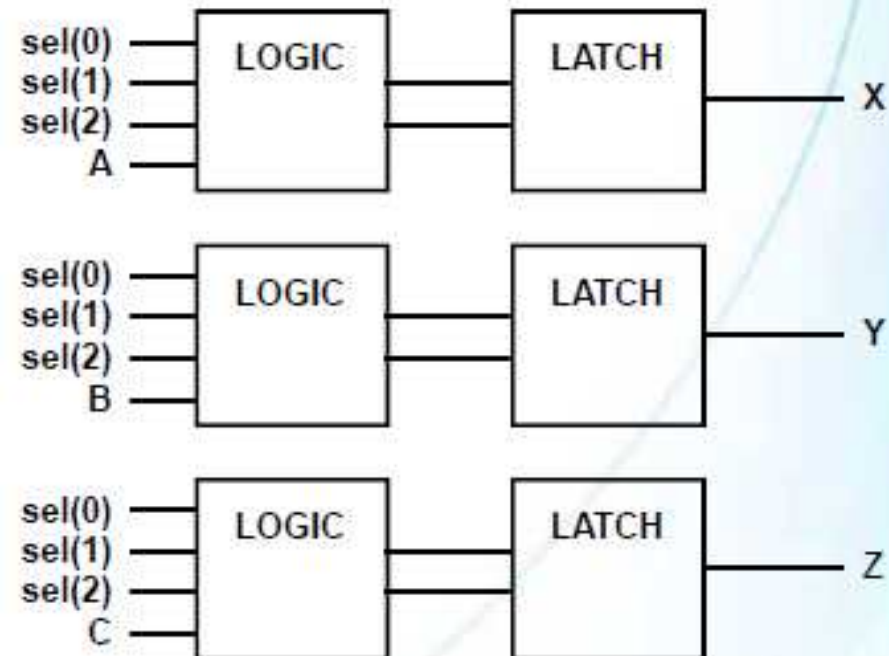
```
always @ (sel,a,b,c)
begin
    if (sel == 3'b010)
        x = a;
    else if (sel == 3'b100)
        y = b;
    else if (sel == 3'b001)
        z = c;
    else
        x = 0;
        y = 0;
        z = 0;
end
```





 
### Removendo Latches indesejados mutuamente exclusivos

Use instruções **if** separadas e feche cada uma com uma clausula de inicialização ou clausula **else**.

```
always @(sel,a,b,c)
begin
    x = 0;
    y = 0;
    z = 0;
    if (sel == 3'b010)
        x = a;
    if (sel == 3'b100)
        y = b;
    if (sel == 3'b001)
        z = c;
end
```






## Latches indesejados if=else aninhados

Use instruções **if** aninhadas com cuidado

- Por exemplo Estes if aninhados não cobrem todas as possibilidades.(instrução if aberta) & latch é criado

```
always @(ina, inb)
begin
    if (ina == 1) begin
        if (inb == 1) out = 1;
        end
    else out = 0;
end
```

<u>ina</u>	<u>inb</u>	<u>out</u>
1	1	1
0	0	0
0	1	0
1	0	?

 

- Uncovered cases infer latches
  - No default value for data type objects
- Equation
  - $A1L3 = LCELL(ina \& (A1L3 \# inb));$



## Removendo Latches indesejados if=else aninhados

```
always @ (ina, inb)
begin
    out = 0;
    if (ina == 1)
        if (inb == 1)
            out = 1;
end
```

<u>ina</u>	<u>inb</u>	<u>out</u>
1	1	1
0	0	0
0	1	0
1	0	0



- Using initialization to cover all cases; no latch inferred
- Equation
  - $A1L3 = inb \& ina;$





 
## Variaveis não inicializadas

A leitura de um objeto data type em um processo combinacional antes deste objeto ter sido atribuído um valor infere um latch.

```
always @ *  
begin  
    if (a == 1) val = val;  
    else val = val + 1'b1;  
    case (val)  
        1'b0 : q = i[0];  
        1'b1 : q = i[1];  
    endcase  
end
```





## Inicializando Variáveis

Atribuir um valor ao objeto data type antes da leitura previni a inferência do latch

```
always @*  
begin  
    val = 1'b0;  
    if (a == 1) val = val;  
    else val = val + 1'b1;  
    case (val)  
        1'b0 : q = i[0];  
        1'b1 : q = i[1];  
    endcase  
end
```





## Instrução **Case**

- Instruções **Case** usualmente sintetizam mais eficientemente quando existe condições mutualmente exclusivas.
- Escreve-se instruções **case** quando:
  - Tem-se a certeza que todos os itens são únicos/paralelos
    - A linguagem Verilog não exige isto.
    - Cases não paralelos inferem codificação priorizada (menos eficiente)
  - Cobrir todos os casos
    - Como **if-else**, casos não cobertos inferem latches
    - Causados por:
      - Instrução **case** Incompleta
      - Saídas não definidas para um dos casos



## Recomendações Instrução Case

- Inicialize todos casos de saídas ou assegure que as saídas foram atribuídas em todos os casos
- Use a clausula default para fechar os casos indefinidos(se sobrou algum)
- Atribua valores iniciais ou valores default para "don't cares" (X) para otimização, se a lógica permitir.



## Exemplo de instrução Case

```
always @ *  
begin  
  // in1 = 32'bx;  
  case (state)  
    4'b0000: in1 = data_a;  
    4'b1001: in1 = data_b;  
    4'b1010: in1 = data_c;  
    4'b1100: in1 = data_d;  
  endcase  
end
```

*Incomplete case*



```
always @ *  
begin  
  case (state)  
    4'b0000: in1 = data_a;  
    4'b1001: in1 = data_b;  
    4'b1010: in1 = data_c;  
    4'b1100: in1 = data_d;  
    default: in1 = 32'bx;  
  endcase  
end
```

*Completed case*



## Full Case

- Definição: Todos possíveis padrões case-expression binary pode ser tratados por um item do case ou caso default
- Instruções Non-full case inferem latches
- Adicionar “full\_case synthesis directive” para instruções non-full case;
  - Usados para reduzir contagem de lógica na síntese contando apenas para as possibilidades definidas
  - Pode causar diferenças entre a pre-synthesis e post-synthesis simulation:

### Mismatched Code (BAD)

```
always @ (ena or a) begin
    case ({ena,a}) //synthesis full_case
        2'b1_0: out[a] = 1'b1;
        2'b1_1: out[a] = 1'b1;
    endcase
end
```

### Full Statement (GOOD)

```
always @ (ena or a) begin
    case ({ena,a})
        2'b1_0: out[a] = 1'b1;
        2'b1_1: out[a] = 1'b1;
        default: out = 2'bxx;
    endcase
end
```





## Case Paralelo

- Definição: Única possibilidade de atender uma expressão case com um e apenas um case item
- Instruções Non-parallel case inferem codificação com prioridade
  - Codifique todas intensionais codificações prioritárias com instruções if-else.
- Adicionar “parallel\_case synthesis directive” para instruções non-parallel case
  - Used to reduce the logic size as synthesis tool removes priority

### Mismatched Code (BAD)

```
always @ (a) begin
  casez (a) //synthesis parallel_case
    3'b1??: out = 2'b01;
    3'b?1?: out = 2'b10;
    3'b??1: out = 2'b11;
  endcase
end
```

### Non-Prioritized Code (GOOD)

```
always @ (a) begin
  case (a)
    3'b100: out = 2'b01;
    3'b010: out = 2'b10;
    3'b001: out = 2'b11;
    default: out = 2'bxx;
  endcase
end
```



## Full Case & Parallel case Directives

- Não use!
  - Code synthesizable case statements to be “full” and “parallel” when designing
- Excelente leitura para discutir a síntese da instrução case
  - [http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG1999Boston\\_FullParallelCase](http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG1999Boston_FullParallelCase)



## Usando Functions & Tasks


- Functions e tasks podem serem utilizadas para sintetizar módulos tornando o código mais legível e reusável;
- Function
  - Sintetiza lógica combinacional;
  - Variáveis nas functions podem ser locais
- Tasks
  - Sintetiza lógica combinacional ou sequencial;
  - Não podem conter time delay
- Cada chamada gera um bloco de lógica separada
  - Não tem compartilhamento de lógica;
  - Implementa compartilhamento de recursos, se possível (discutido depois)


 
## Loops Combinacionais

- Causa comum de instabilidades
- Comportamento do loop depende do delay através da lógica;
  - Delay de propagação pode mudar
- Comportamento da simulação e hardware podem ser diferentes

```
always @ (posedge clk, negedge clrn)
begin
    if (!clrn)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
end
assign clrn = (ctrl1 ^ ctrl2) & q;
```






## Loops Combinacionais

- Todos loops de realimentação devem ter um registrador

```
always @ (posedge clk, negedge clrn)
begin
    if (!clrn)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
end

 always @ (posedge clk)
    clrn <= (ctrl1 ^ ctrl2) & q;
```





## Gated Clocks

- Podem liderar problemas funcionais e de timing;
  - Comportamento do Clock sujeito a síntese e placement & routing
  - Pode ser a fonte de um clock skew ( interferência cruzada)
  - Possíveis glitches na path do clock
- Recomendações:
  - Use habilitação de clock para funcionalidade de clock gating;
  - Use recursos dedicados do dispositivo (clock control blocks) para sincronização e redução de consumo de potência com gate clocks
  - Se você tiver que construir sua lógica de gating clock
    - Use estrutura de gating síncrona;
    - Assegure que o clock global é utilizado como sinal de clock
    - Gate o clock na fonte





## Exemplos de Gated Clocks

```
assign g_clk = gate & clk;

always @ (posedge g_clk, negedge clrn)
begin
    if (!clrn)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
end
```

Poor clock gating – Active clock edges occurring near gate signal changes may result in glitches

```
always @ (negedge clk)
    sgate = gate

assign g_clk = sgate & clk;

always @ (posedge g_clk, negedge clrn)
begin
    if (!clrn)
        q <= 0;
    else
        q <= d;
end
```

Better clock gating – Gate signal clocked by falling edge clk, so gate may only change on inactive clock edge (Use OR gate when falling edge is the active clock edge)



## Inferindo Funções Lógicas

Usando modelo comportamental para descrever a lógica  
Ferramenta de síntese reconhece a descrição e inserindo  
funções lógicas equivalentes(megafunctions).

- Funções tipicamente pre-otimizadas para utilização ou performance de uso geral;

Use os templates da ferramenta síntese como ponto de início.

- Use mode gráfico da ferramenta de síntese para verificar a reconhecimento da lógica.

Faça códigos independente do fabricante da FPGA




## Inferindo Funções Lógicas

```
always @ (posedge clock)
begin
    if (wren)
        mem[address] <= data;
        q <= mem[address_out];
end
```

*Synthesis tool sees*

*Replaces with*

 

*Altera megafunction and/or library cells*



## Quartus Verilog Templates

**Insert Template (Edit menu)**

**Preview window: edit before inserting & save as user template**

**Save User Template**

You made changes to an Altera-provided template, however you cannot save changes to the template. If you want to save the changes, you can save the template as a user template.

User template name:

OK Cancel

Insert Template

Language templates:

- Verilog HDL
  - Full Designs
    - RAMs and ROMs
      - Single Port RAM
      - Simple Dual Port RAM (single clock)
      - Simple Dual Port RAM (dual clock)
      - True Dual Port RAM (single clock)
      - True Dual Port RAM (dual clock)
      - Single Port ROM
      - Dual Port ROM
    - Shift Registers
    - State Machines
    - Arithmetic
      - Adders
    - Counters
      - Binary Counter
      - Binary Up/Down Counter**
      - Binary Up/Down Counter (with enable)
      - Gray Counter
    - Multiplexers
  - Constructs
  - Logic
  - Synthesis Attributes
  - Altera Primitives
  - User
- SystemVerilog
- VHDL
  - AHDL
  - Quartus II TCL
  - TCL
  - Megafunctions

```
// Quartus II Verilog Template
// Binary up/down counter

module binary_up_down_counter
(
    input clk, enable, count_up, reset,
    output reg [WIDTH-1:0] count
);

    parameter WIDTH = 64;

    // Reset if needed, increment or decrement if counting is enabled
    // always @ (posedge clk or posedge reset)
    begin
        if (reset)
            count <= 0;
        else if (enable == 1'b1)
            count <= count + (count_up ? 1 : -1);
        and
    end

endmodule
```





## Quartus RTL Viewer

- Graphically represents results of synthesis

**RTL Viewer: filtref | filtref | Page 1 of 1**

**Schematic View**

**Toolbar**

**Hierarchy List**

**Starting RTL Viewer**

1. Run Analysis & Elaboration (Processing menu or Task window)
  - Any processing that performs elaboration
2. Open RTL Viewer (Tools menu or Tasks window)
  - Displays last successful analysis



## Inferindo Funções comuns

- Latches
- Registers
- Counters
- Tri-states
- Memory





## Latches Desejados

```
module latches (  
    input d, gate;  
    output reg q  
);
```

```
    wire d, gate;
```

```
    always @(d, gate)
```


```
    if (gate)  
        q = d;  
endmodule
```

*sensitivity list includes both inputs*

*level sensitive...not edge*

*What happens if gate = '0'?*


⇒ **Implicit Memory & Feedback**

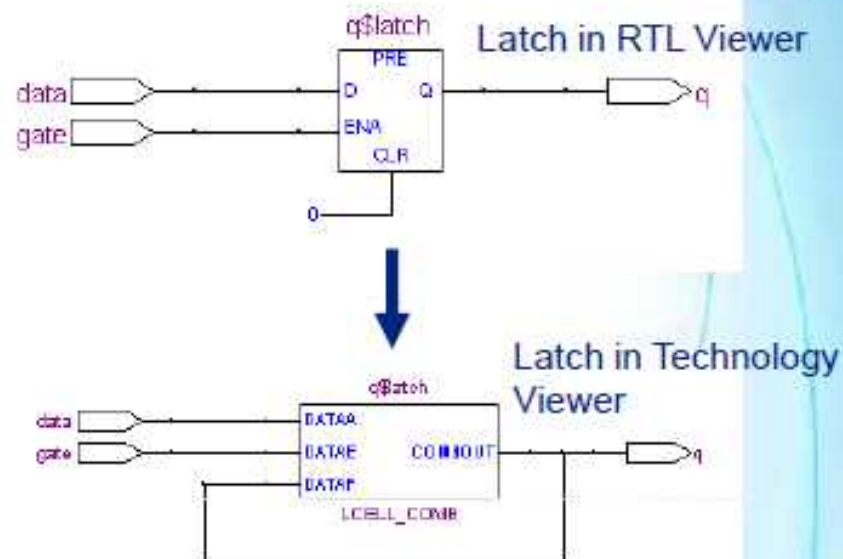


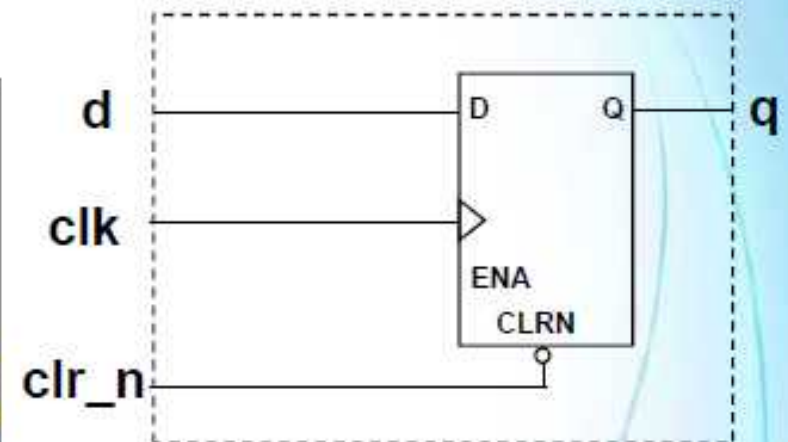
## Inferindo Flip-flops

```
module basic_dff (  
    input clk, d, clr_n;  
    output reg q;  
);  
always @(posedge clk, negedge clr_n)  
    if (!clr_n)  
        q <= 0;  
    else  
        q <= d;  
endmodule
```



- Simple register logic with reset
- Recommendation: Always use reset (asynchronous or synchronous) to get system into known or initial state



## Controle secundário de sinais

- Sinais de controle de registradores varia entre as famílias de FPGA & CPLD
  - Clear, preset, load, clock enable, etc.
- Evite usar sinais não disponíveis na arquitetura
  - Funcionalidades de projeto suportadas criando lógica extra na células
  - Menos eficiente, possíveis resultados mais lentos



## DFF com controle secundário de sinais

```
module dff_full (  
    input clk, ena, d,  
    input clr_n, sclr, pre_n,  
    input aload, sload, adata, sdata,  
    output reg q  
);  
  
always @(posedge clk, negedge clr_n,  
        negedge pre_n, posedge aload)  
    if (!clr_n)  
        q <= 1'b0;  
    else if (!pre_n)  
        q <= 1'b1;  
    else if (aload)  
        q <= adata;  
    else if (ena)  
        if (sclr)  
            q <= 1'b0;  
        else if (sload)  
            q <= sdata;  
        else  
            q <= d;  
endmodule
```

- This is how to implement all asynchronous and synchronous control signals for the Altera PLD registers
  - Conditions in the sensitivity list are asynchronous
  - Conditions not in the sensitivity list are synchronous
- Remove signals not required by your logic
  - Most PLD architectures would require additional logic to support all at once


- Why is this asynchronous signal **adata** left out of the sensitivity list?
  - Verilog limitation
  - Inferred correctly (simulation mismatch)




 
## Prioridade incorreta controle secundário de sinais

```
module dff_sclr_ena (  
    input clk, d, ena, sclr,  
    output reg q  
);  
  
always @ (posedge clk)  
    if (sclr)  
        q <= 1'b0;  
    else if (ena)  
        q <= d;  
endmodule
```



- 2 control signals
- Considerations
  - Do the registers in the hardware have both ports available?
  - How does hardware behave? Does clear or enable have priority?
- Sync clear has priority enable over in code
- Enable has priority over sync clear in silicon
- Additional logic needed to force code priority



## **Prioridade no Controle secundário de sinais**

1. Asynchronous Clear (aclr)
2. Asynchronous preset (pre)
3. Asynchronous load (aload)
4. Enable (ena)
5. Synchronous clear (sclr)
6. Synchronous load (sload)
  - Mesmo para todas as famílias FPGA da Altera
    - Todos os sinais não suportados para todas as famílias
  - Re-ordenamento pode gerar lógica extra






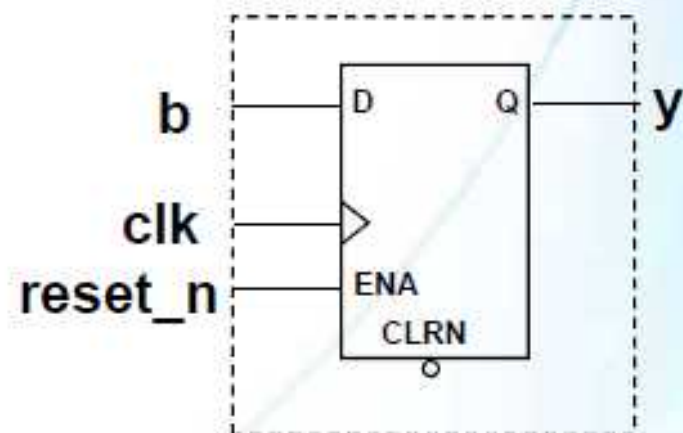 
## Lógica incorreta de controle

```
module dff_inc (  
    input clk, reset_n, a, b,  
    output reg x, y  
);  
always @(posedge clk, negedge reset_n)  
    if (reset_n == 0)  
        x <= 0;  
    else begin  
        x <= a;  
        y <= b;  
    end  
endmodule
```


- *y* Is Not Included in Reset Condition
- *reset* Clears *x* but Acts More Like an Enable for *y*





## DFF com Clock Enable

```
module dff_ena (  
    input clk, clr_n, d,  
    input ena_a, ena_b, ena_c,  
    output reg q  
);  
  
    always @ (posedge clk, negedge clr_n)  
        if (clr_n == 1'b0)  
            q <= 1'b0;  
        else if (ena == 1'b1)  
            q <= d;  
  
    assign ena <=  
        (ena_a | ena_b) ^ ena_c;  
  
endmodule
```

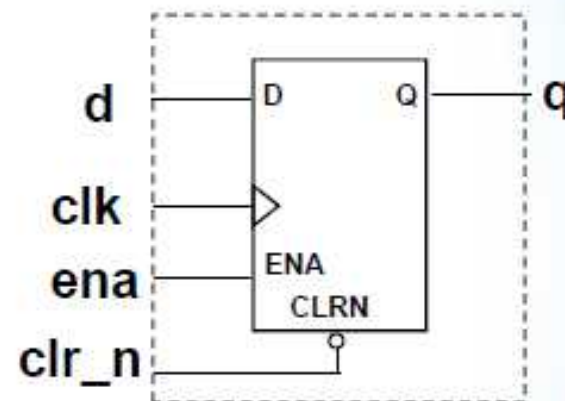


- To ensure that this is synthesised using DFFE primitives (DFF with enable)
  - Place the enable statement directly after the rising edge statement
  - Place enable expressions in separate process or assignment
- If the synthesis tool does not recognize this as an enable it will be implemented using extra LUTs


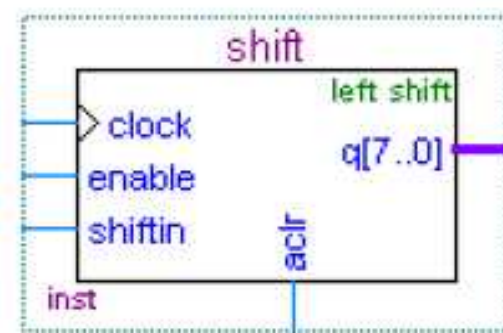
## Shift Registers

```
module shift (  
    input aclr_n, enable, shiftin, clock,  
    output reg [7:0] q  
);  
always @(posedge clock, negedge aclr_n)  
    if (!aclr_n)  
        q[7:0] <= 0;  
    else if (enable)  
        q[7:0] <= {q[6:0], shiftin};  
endmodule
```

- Shift register with parallel output, serial input, asynchronous clear and enable which shifts left
- Add or remove synchronous controls in a manner similar to DFF



Shift function


- Use { , } for concatenation




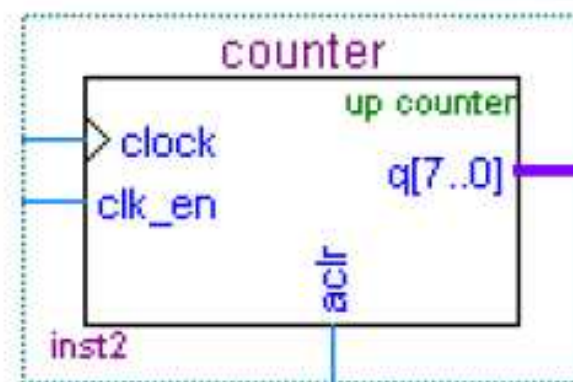
## Contador básico c/Async Clear & Clock Enable

```
module count (  
    input clk, aclr_n, ena,  
    output reg [7:0] q = 0  
);  
  
always @(posedge clk, negedge aclr_n)  
    if (!aclr_n)  
        q[7:0] <= 0;  
    else if (ena)  
        q <= q + 1;  
  
endmodule
```



Count function

- Binary up counter with asynchronous clear and clock enable
- Add or remove secondary controls similar to DFF



## Referências

- Curso oficial da Altera "Advanced Verilog Design Techniques"